

电路理论 mooc 答案——第十六章

仅限上海交通大学电路理论学科营使用

解析

请勿用于其他用途

1.解:

$$F_{rms} = \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (F_m \sin t)^2 dt \right]^{\frac{1}{2}} = F_m \left(\int_0^\pi \frac{1 - \cos 2t}{4\pi} dt \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{F_m}{2}$$

$$\bar{F} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi F_m \sin t dt = \frac{F_m}{2\pi} (-\cos t) \Big|_0^\pi = \frac{F_m}{\pi}$$

选C

2.解:

$$(a) u_S = u_{S0} + u_{S1} = 5 + 5 \sin t$$

$$u_{rms} = \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{5 + 5 \sin t}{10} \right)^2 dt \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

$$(b) u_S = u_{S0} + u_{S1} = -5 + 5 \sin t \leq 0 \Rightarrow u_{rms} = 0$$

选D

3.解:

$$\text{If } \omega = 100 \text{ rad/s, } \dot{U} = 10 \angle 0^\circ \text{ V, then } \dot{I}_L = \frac{\dot{U}}{j\omega L} = 0.1 \angle -90^\circ \text{ A, } \dot{I}_C = j\omega C \dot{U} = 0.1 \angle 90^\circ \text{ A.}$$

$$\text{If } \omega = 500 \text{ rad/s, } \dot{U} = 3 \angle 0^\circ \text{ V, then } \dot{I}_L = \frac{\dot{U}}{j\omega L} = 0.006 \angle -90^\circ \text{ A, } \dot{I}_C = j\omega C \dot{U} = 0.15 \angle 90^\circ \text{ A.}$$

$$\text{Therefore, } i_L = 0.1 \sin(100t - 90^\circ) + 0.006 \sin(500t - 90^\circ) \text{ A, } i_C = 0.1 \sin(100t + 90^\circ) + 0.15 \sin(500t + 90^\circ) \text{ A,}$$

选A

4.解:

显然, 受控源等效为 $2R$ 的电阻。接下来利用叠加定理:

$$(1) u_{S1} = 1.5 \text{ V, then } u_R = \frac{R}{R + 2R} u_{S1} = 0.5 \text{ V}$$

$$(2) \dot{U}_{S2} = 5\sqrt{2} \angle 90^\circ \text{ V, then } \dot{U}_R = \frac{R}{R + 2R + j\omega L} \dot{U}_{S2} = \sqrt{2} \angle 36.87^\circ \text{ V}$$

$$\text{电压源的发出功率等于 } 2R + R \text{ 吸收的功率, } P = U_0 I_0 + \sum_k U_k I_k \cos \varphi = (3 * 0.5) * 0.5 + (3 * 1) * 1 = 3.75 \text{ W}$$

$$(3) \dot{I}_{S2} = 2 \angle 0^\circ \text{ A, then } \dot{U}_R = \frac{j\omega L}{3R + j\omega L} \dot{I}_{S2} \cdot R = \sqrt{2} \angle 45^\circ \text{ V}$$

$$\text{Therefore, } u_R = 0.5 + \sqrt{2} \sin(2t + 36.87^\circ) + \sqrt{2} \sin(1.5t + 45^\circ) \text{ V}$$


选B

5.解:

(1) $L_1 C_1$ 并联谐振, 三次谐波等效开路, 无法传到 R ;

$L_2 C_2$ 串联谐振, 基波等效短路接地, 无法传到 R , 但 C_2 上会有端电压。

(2) 如图,

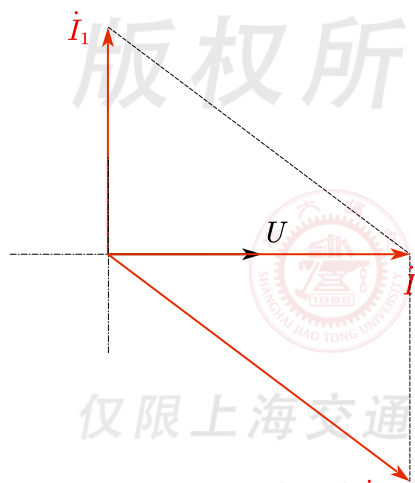

选C

Remark: 谐振即电路呈电阻性。

6.解:

T型去耦. Let $\dot{U}_s = 12 \angle 0^\circ V$, then $\dot{I} = \frac{\dot{U}_s}{j\omega[(4-2) + (4-2)//2]} \cdot \frac{1}{2} = -j A$

选A

7.解:

(1) 受控电流源等效 $(3 \times 25) \mu F$ 电容。

Let $\dot{U}_s = 1 \angle 0^\circ V$, $Z_{eq} = 1 + Z // \left(j\omega L + \frac{1}{j\omega 4C} \right) = 1 + Z // 0 = 1 \Omega$

then $\dot{I} = 1 \angle 0^\circ A$, $P = \text{Re} \{ \dot{U}_s \dot{I}^* \} = 1 W$

(2) $I_{A1} = 0$, 说明 $10 \mu F, 0.1 H$ 发生并联谐振, $\omega = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}} = 1 \text{krad/s}$.

Let $\dot{U}_s = 440 \angle 0^\circ V$, $\dot{I}_{A2} = \dot{U}_s \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C_1} + R}{R + j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + R} \cdot \frac{1}{j\omega L_2} = -2\sqrt{2} \angle 45^\circ A$.

选A

8.解:

(1) 标准的二表法测功率, 注意桥接VW两相的电压端子接反的。

(2) Let $\dot{U}_V = \frac{U_L}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ$, $\dot{I}_V = I_L \angle (-\varphi)$, then

$$P = \operatorname{Re}\{\dot{U}_{VW}\dot{I}_V^*\} = \operatorname{Re}\{U_L \angle 90^\circ I_L \angle \varphi\} = U_L I_L \sin \varphi = 120W.$$

选A



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

仅限上海交通大学电路理论学科营使用

请勿用于其他用途

版权所有 翻录必究



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

仅限上海交通大学电路理论学科营使用

请勿用于其他用途

版权所有 翻录必究



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY